

Circuiti integrati

- I circuiti logici sono realizzati come **IC (circuiti integrati)**
 - realizzati su chip di silicio (piastrina)
 - gates e fili depositati su chip di silicio, inseriti in un package e collegati all'esterno con un certo insieme di pin (piedini)
 - gli IC si distinguono per grado di integrazione
 - da singole porte indipendenti, a circuiti più complessi
- Integrazione
 - SSI (Small Scale Integrated): 1-10 porte
 - MSI (Medium Scale Integrated): 10-100 porte
 - LSI (Large Scale Integrated): 100-100.000 porte
 - VLSI (Very Large Scale Integrated): > 100.000 porte
- Con tecnologia SSI, gli IC contenevano poche porte, direttamente collegati ai pin esterni
- Con tecnologia MSI, gli IC contenevano alcuni componenti base
 - circuiti comunemente incontrati nel progetto di un computer
- Con tecnologia **VLSI**, un IC può oggi contenere una CPU completa (o più)
 - microprocessore

Arch. Elab. - S. Orlando 2

Circuiti combinatori

- Nella costruzione di un processore, o di un componente elettronico specializzato
 - necessario usare **componenti** realizzati con **circuiti combinatori**
 - l'output ottenuto solo combinando i valori in input con poter logiche
 - il circuito non ha memoria
- **Circuiti combinatori** usati quindi come **blocchi base** per costruire circuiti più complessi
 - spesso realizzati direttamente come componenti MSI
- Tratteremo:
 - Multiplexer e Demultiplexer
 - Decoder
 - ALU
- Per implementare circuiti combinatori useremo
 - PLA
 - ROM

Arch. Elab. - S. Orlando 4


Circuiti combinatori ALU

Salvatore Orlando

Arch. Elab. - S. Orlando 1

 Esempio di chip SSI


- **Texas Instruments 7400**
 - DIP (Dual Inline Package)
 - Tensione e terra condivisi da tutte le porte
 - Tacca per individuare l'orientamento del chip
- SSI
 - Rapporto **pin/gate** (piedini/porte) grande
 - Con l'aumento del grado di integrazione
 - rapporto **pin/gate** diminuisce (molti gate rispetto ai pin)
 - **chip più specializzati**
 - es. chip che implementano particolari **circuiti combinatori**



Arch. Elab. - S. Orlando 3

Multiplexer (1)

 
- n input ed 1 output
- $\log_2 n$ segnali di controllo (da considerare ulteriori input del circuito)
- Il multiplexor, sulla base dei segnali di controllo, seleziona quale tra gli n input verrà presentato come output del circuito
- Caso semplice: Multiplexer 2:1, con un solo bit di controllo



Arch. Elab. - S. Orlando 5


Multiplexer (2)

- Multiplexer 8:1
- $8=2^3$ input e 3 segnali di controllo
- $8=2^3$ porte AND e 1 porta OR
- In ogni porta AND entra una combinazione diversa dei segnali di controllo A, B, C
 - $8=2^3$ combinazioni possibili
- in dipendenza dei valori assunti da A, B e C, tutte le porte AND (eccetto una) avranno sicuramente output uguale a 0
- solo una delle porte produrrà eventualmente un valore 1
 - es. $A \sim B \sim C = 1 \Rightarrow$ passa D_5

 

Arch. Elab. - S. Orlando 6

Multiplexer

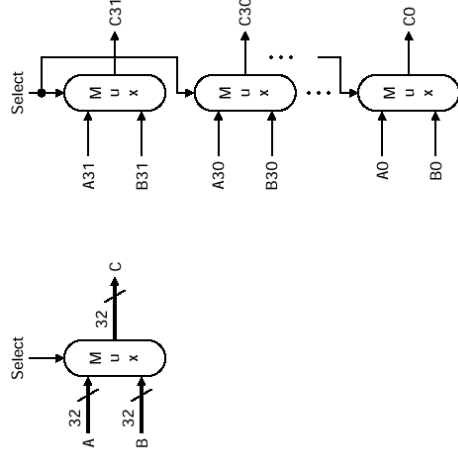


- Multiplexer 2:1 a 32-bit (con fili larghi di 32 bit)
 - costruito usando 32 1-bit Multiplexer 2:1 con un segnale di controllo distribuito ai vari Multiplexer

Arch. Elab. - S. Orlando 7

Multiplexer e funzioni logiche arbitrarie

- Multiplexer $n:1$
 - possono essere usati per definire una qualsiasi funzione logica in $\log_2 n$ variabili
 - funzione definita da una tabella di verità con n righe
 - le $\log_2 n$ variabili in input della funzione logica diventano i segnali di controllo del multiplexer
 - ogni riga della tabella di verità
 - corrisponde ad uno degli n input del multiplexer, collegati ad un generatore di tensione (o alla terra)
 - se l'output, associato alla riga della tabella di verità, è 1 (o 0)
 - grande spreco di porte
 - circuito fully encoded
 - porte AND con arietà maggiore del necessario (+1)

 


Componente MSI che realizza un multiplexer 8:1

Collegamento per ottenere la funzione:
 $F = ABC + ABC + ABC + ABC$

Arch. Elab. - S. Orlando 8

Demultiplexer

 
- Da 1 singola linea in **input**, a **n** linee in **output**
 - $\log_2 n$ segnali di controllo (S)
 - se la linea in input è uguale a 0
 - tutti gli output dovranno essere uguali a 0, indipendentemente da S
 - se la linea in input è uguale a 1
 - un solo output dovrà essere uguale a 1, tutti gli altri saranno 0
 - l'output da affermare dipende da S



Arch. Elab. - S. Orlando 9

Decoder

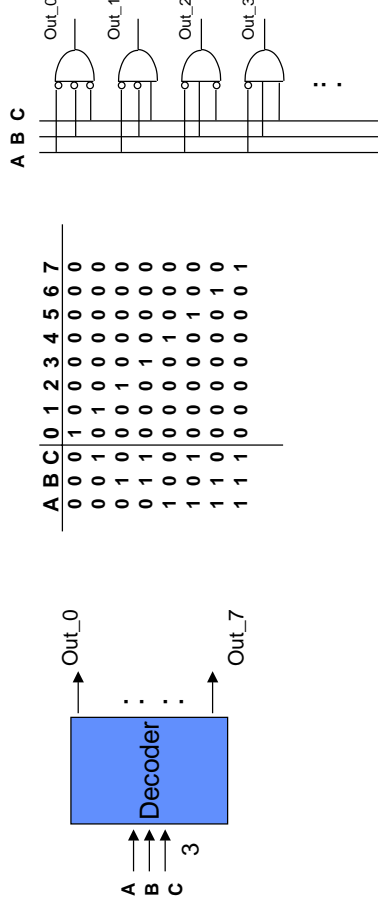
- Componente con **n** inputs e **2^n** output
 - gli **n** input sono interpretati come un numero unsigned
 - se questo numero rappresenta il numero **i**, allora
 - solo il bit in output di indice **i** ($i=0,1,...,2^n-1$) verrà posto ad 1
 - tutti gli altri verranno posti a 0



Arch. Elab. - S. Orlando 10

PLA

 
- Programming Logic Array (PLA)**
- Componente per costruire funzioni logiche arbitrarie
 - permette di costruire funzioni in forma SP
 - porte AND al primo livello, e porte OR al secondo livello
- n** input e **o** output
 - m** porte AND
 - o** porte OR
- m** fissa un limite al numero di **mintermini** esprimibili
- o** fissa un limite al numero di funzioni differenti in forma canonica SP



Arch. Elab. - S. Orlando 11


PLA

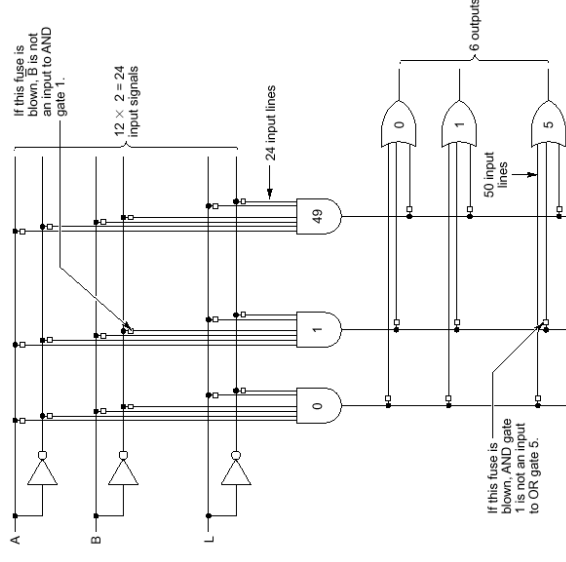- Esempio:
 - n=12**
 - o=6**
 - m=50**
- In ogni porta AND entrano **2n=24** input
 - normali e invertiti
- In ogni porta OR entrano **m=50** input
- Fusibili** da bruciare per decidere
 - quali sono gli input di ogni porta AND
 - quali sono gli input delle varie porte OR



Arch. Elab. - S. Orlando 12

PLA

 


Esempio di funzione:

$$O = \sim A \sim BC + ABC$$


ROM

- Memorie usabili anche per implementare, in maniera non minima, funzioni logiche arbitrarie
 - ROM (Read Only Memory)
 - PROM (Programmable ROM)
 - scrivibili solo una volta
 - EPROM (Erasable PROM)
 - cancellabile con luce ultravioletta
- In pratica
 - data una **Tabella di Verità**, le ROM sono usate per memorizzare direttamente le diverse funzioni logiche (corrispondenti a colonne distinte nella Tabella)
 - Indirizzo a n bit
 - individua una specifica combinazione delle n variabili logiche in input
 - individua una cella di **Width** bit della ROM
 - Ogni funzione:
 - Singola colonna della ROM
 - Funzioni **fully encoded**
 - PLA** più efficiente

 

Addizionatori

- Potremmo costruire un unico circuito combinatorio che implementa un addizionatore a n bit
 - dati 2^n input: $A_0 \dots A_{n-1}$ $B_0 \dots B_{n-1}$
 - $n+1$ diverse funzioni di output $C_0 \dots C_{n-1}$ Rip
 - solo due livelli di logica, ma con porte AND e OR con *molti* input
 - fan-in* molto elevato (**non ammissibile**)
- Soluzione di compromesso, basata su serie di **1-bit adder** collegati in sequenza
 - il segnale deve attraversare più livelli di logica
 - porte con *fan-in* limitato (ammissibile)
 - circuito che usa lo stesso metodo usato dall'algoritmo carta e penna a cui siamo abituati

 

Addizionatore a singolo bit

- La tabella di verità dell'**addizionatore a singolo bit**

A	B	Rip	Sum	Rip_out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sum

Rip_out

AB	00	01	11	10
Rip	0	1	1	1
1	1	1	1	1

$$\text{Sum} = \sim A \sim B \text{ Rip} + \sim A B \sim \text{Rip} + A B \text{ Rip} + A \sim B \sim \text{Rip}$$

AB	00	01	11	10
Rip	0	1	1	1
1	1	1	1	1

$$\text{Rip_out} = \text{Rip } B + A B + \text{Rip } A$$

Addizionatore a singolo bit

- La funzione Sum non può essere semplificata
 - ben 4 porte AND
- La costruzione di un 1-bit adder diventa più semplice impiegando porte XOR
 - funzione logica che vale 0 (F) se entrambi i bit in ingresso sono uguali, ovvero entrambi 0 (F) o entrambi 1 (T)
 - esempio di **or esclusivo (XOR)** nel linguaggio comune
 - o è bel tempo oppure prendo l'ombrello

A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0




Porta XOR

Arch. Elab. - S. Orlando 17

1-bit adder usando porte XOR

 - Funzione SUM
 - consideriamo che SUM tra una coppia di bit può essere ottenuta con $A \text{ xor } B$
 - $\text{Sum} = A \text{ xor } B \text{ xor Rip}$
 - $\text{Rip_out} = A B + (A \text{ xor } B) \text{ Rip}$



Arch. Elab. - S. Orlando 18


ALU & istruzioni aritmetiche/logiche

- ALU (Arithmetic Logic Unit)
 - circuito combinatorio usato per implementare le operazioni necessarie per l'esecuzione di diverse istruzioni macchina
- Studieremo l'ALU del processore MIPS
- Istruzioni a 3 operandi
 - operandi posti nei registri del processore (32 registri a 32 b = 4 B = 1 W)
- Istruzioni assembler di tipo aritmetico/logico
 - cod_{op} Reg1, Reg2, Reg3
 - Semantica istruzioni
 - Reg1 ← Reg2 op Reg3
- Istruzioni macchina (e relativi formati)
 - istr. assembler codificate opportunamente su una Word di 32 b
- esempi di istruzioni aritmetico/logiche e di confronto
 - and \$2, \$3, \$4 # \$2 = \$3 & \$4
 - or \$2, \$3, \$4 # \$2 = \$3 | \$4
 - add \$2, \$3, \$4 # \$2 = \$3 + \$4
 - sub \$2, \$3, \$4 # \$2 = \$3 - \$4
 - slt \$2, \$3, \$4 # if (\$3 < \$4) \$2=1 else \$2=0

Arch. Elab. - S. Orlando 19

1-bit ALU


- 1-bit ALU usata per eseguire le istruzioni macchina seguenti:
 - and \$2, \$3, \$4
 - or \$2, \$3, \$4
 - add \$2, \$3, \$4
- Operation è un segnale di controllo a 2 bit
 - determina il tipo di operazione che l'ALU deve eseguire
- L'ALU è la tipica componente che fa parte del Datapath (Parte operativa) del processore
- La Parte Controllo comanda l'esecuzione delle varie istruzioni
 - settando opportunamente i segnali di controllo dell'ALU (e delle altre componenti della Parte operativa)

 

Arch. Elab. - S. Orlando 20

32-bit ALU

 
- **32-bit ALU**
 - catena di 1-bit ALU con **propagazione del Carry**
 - segnali di controllo per determinare l'operazione che l'ALU deve eseguire
 - **Operation**: propagato a tutte le 1-bit ALU



Arch. Elab. - S. Orlando 21

Inversione e sottrazione


- L'1-bit ALU precedente può essere resa **più complessa** per poter eseguire:
 - **sub \$2, \$3, \$4**
- Operazione di sottrazione:
 - $\$2 = \$3 - \$4$ trasformata in: $\$2 = \$3 + (-\$4)$
 - **(-\$4)** significa che bisogna prima determinare il complemento a 2 del **numero signed** contenuto in **\$4**
 - il complemento a 2 si ottiene
 - effettuando il **l'inversione** (complemento a 1 bit-a-bit)
 - **sommando 1**
 - l'ALU deve quindi possedere i circuiti predisposti per
 - **invertire** il secondo operando (**b**) e sommare 1
 - **sommare 1** (che si ottiene ponendo semplicemente a 1 il **carry-in** dell'ALU)

 

Arch. Elab. - S. Orlando 22

Istruzioni di confronto


- **slt \$2, \$3, \$4 (set less than)**
 - $\$2=1$ se è vero che $\$3 < \4
 - $\$2=0$ altrimenti
- Se $\$3 < \4 allora $\$3-\$4 < 0$
- Quindi, per effettuare il confronto, possiamo semplicemente:
 - **sottrarre** e controllare il **bit di segno**
 - se **non c'è overflow** durante la sottrazione
 - il valore del **bit di segno** del risultato della sottrazione può essere semplicemente assegnato al **bit meno significativo** dei 32 bit in output
 - tutti gli altri bit in output devono essere posti a 0
- Tutte le **1-bit ALU** devono quindi avere un **ingresso in più**
 - l'input **Less**, che verrà posto a 0 o a 1 sulla base del risultato dell'istruzione **slt**

 

Arch. Elab. - S. Orlando 23

Istruzioni di confronto

- L'ultima 1-bit ALU è più complessa poiché
 - deve controllare l'**overflow**
 - deve fornire, come ulteriore output, il bit di segno del risultato delle sottrazione (**Set**)
 - questo per permettere l'implementazione di **slt**
 - **Set** deve essere ridiretto verso la 1-bit ALU che fornirà in output il bit meno significativo del risultato
- Il blocco che controlla l'overflow lo fa sulla base
 - del tipo di operazione (**sum** o **sub**), identificata tramite **Binvert**
 - i segni degli operandi
 - il segno del risultato

 

Arch. Elab. - S. Orlando 24

Alu complessiva

- Output **Set** dell'ultima 1-bit ALU viene ridiretto sull'input **Less** della prima 1-bit ALU
- Tutti i bit **Less** delle varie 1-bit ALU (eccetto la prima) vengono posti a **0**
- Segnali di controllo:
 - Binvert** e **Carryin** vengono entrambi **asserted (affermati)** per sottrarre (**sub** e **slt**)
 - I bit di **Operation** sono posti a **11** per far passare in output l'ultimo bit in ingresso al Multiplexer 4:1

Binvert	Carryin	Operation	Istruzione
0	0	00	and
0	0	01	or
0	0	10	sum
1	1	10	sub
1	1	11	slt

Arch. Elab. - S. Orlando 25

Circuito per slt

- Set deve essere determinato in modo da evitare il malfunzionamento precedente, relativo a un overflow non voluto
- Siano
 - $a = a_{31} \dots a_0$ e $b = b_{31} \dots b_0$ i due numeri da confrontare
 - $res = res_{31} \dots res_0$ il risultato degli 1-bit adder
 - $c = c_{31} \dots c_0$ il risultato della ALU, che nel caso di **slt** potrà solo essere
 - 0.....01 oppure 0.....00
- Se $a >= 0$ e $b < 0$, allora $a > b$, e possiamo porre direttamente **Set = 0**
- Se $a < 0$ e $b >= 0$, allora $a < b$, e possiamo porre direttamente **Set = 1**
 - nei 2 casi di sopra, anche se comunque all'ALU viene comandato di eseguire una sottrazione, l'eventuale **overflow** dovrà essere **ignorato**
- Se $a > 0$ e $b > 0$, oppure se $a < 0$ e $b < 0$, allora
 - possiamo considerare il risultato della sottrazione, e possiamo porre **Set = res_{31}**
 - in questi casi non si può verificare **OVERFLOW**, per cui **res_{31}** conterrà correttamente il bit di segno corretto

Arch. Elab. - S. Orlando 27

slt e overflow

- Il circuito proposto per implementare l'ultima 1-bit ALU della catena
 - potrebbe **NON FUNZIONARE** per il **slt** nel caso di overflow
 - non è ottimale per quanto riguarda l'overflow
- Caso di malfunzionamento relativo a **slt**
 - slt \$2, \$3, \$4**
 - se $\$3 > 0$ e $\$4 < 0$
 - potremmo concludere direttamente che è vero che $\$3 > \$4 \Rightarrow \$2 = 0$
 - se invece **sottraiamo** per implementare **slt**, finiamo per sommare due numeri positivi ($\$3 + (-\$4)$)
 - potremmo avere **overflow**, ottenendo così un bit di segno (**Set**) non valido (uguale a 1, invece che uguale a 0)
 - un ragionamento analogo potrebbe essere fatto nel caso in cui $\$3 < 0$ e $\$4 > 0$

Arch. Elab. - S. Orlando 26

Circuito corretto per slt

a_{31}	b_{31}	res_{31}	Set
0	0	0	0
0	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1
0	1	X	0
1	0	X	1

$\leftarrow a >= 0 \text{ e } b < 0$
 $\leftarrow a < 0 \text{ e } b >= 0$

Set = $a_{31} \sim b_{31} + \sim b_{31} res_{31} + a_{31} res_{31}$

$a_{31} \quad b_{31} \quad res_{31}$


Arch. Elab. - S. Orlando 28

Alu finale

- Abbiamo risparmiato un bit di controllo


- **Bnegate** al posto di:
(**Binvert**, **Carryin**)
- Nell'ALU precedente, infatti, (**Binvert**, **Carryin**) venivano sempre *asserted* o *deasserted* assieme
- Abbiamo ulteriormente specializzato l'ALU per l'esecuzione delle istruzioni di *branch condizionato*

 - **beq** e **bne**
- devo controllare se
 - **a==b** oppure se **a != b**
- posso comandare alla ALU di sottrarre, e controllare se
 - **a-b=0** oppure se **a-b != 0**
- **Zero=1** \Leftrightarrow **a-b==0** (**a==b**)



Arch. Elab. - S. Orlando 29

Componente combinatoria: ALU

 

- Simbolo usato per rappresentare la componente ALU nel progetto della CPU

Arch. Elab. - S. Orlando 30