
Algebra booleana e circuiti logici

Salvatore Orlando

Arch. Elab. - S. Orlando 1

Algebra & Circuiti Elettronici

- I computer operano con *segnali elettrici* con valori di potenziale discreti
 - sono considerati significativi soltanto due *potenziali* (high/low)
 - i potenziali intermedi, che si verificano durante le transizioni di potenziale, non vengono considerati
- L'aritmetica binaria è stata adottata proprio perché i bit sono rappresentabili naturalmente
 - tramite elementi elettronici in cui siamo in grado di distinguere i 2 stati del potenziale elettrico (high/low)
- Il funzionamento dei circuiti elettronici può essere modellato tramite l'**Algebra di Boole**
 - solo 2 valori:
 - valore **logico True** (1 o *asserted*) \Rightarrow livello di potenziale *alto*
 - valore **logico Falso** (0 o *deasserted*) \Rightarrow livello di potenziale *basso*
 - operazioni logiche Booleane per combinare i valori

Arch. Elab. - S. Orlando 2

Blocco logico

- **Blocco logico**

- circuito elettronico con linee (*fil*) in **input** e **output**
- possiamo associare **variabili logiche** con le varie linee in input/output
 - i valori che le variabili possono assumere sono quelli dell'Algebra di Bool



- il circuito calcola una o più **funzioni logiche**, ciascuna esprimibile tramite la combinazione di operazioni dell'Algebra di Bool **sulle variabili in input**
- **Circuito combinatorio**
 - senza elementi di *memoria* - produce *output* che dipende funzionalmente solo dall'*input*
- **Circuito sequenziale**
 - con elementi di *memoria* - produce *output* che dipende non solo dall'*input* ma anche dallo *stato* della memoria
- All'inizio ci concentreremo sui *circuiti combinatori*

Arch. Elab. - S. Orlando 3

Tabelle di Verità

- **Funzione logica** completamente specificato tramite **Tabella di Verità**
- Dati **n inputs bit**, il numero di configurazioni possibili degli input, ovvero il numero di righe della **Tabella di Verità**, è **2^n**
 - per ogni **bit in output**, la tabella contiene una colonna, con un valore definito per ognuna delle combinazioni dei **bit in input**
- Esempio di tabella con 3 input A, B e C, e 2 output D ed E

A	B	C	D	E
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

Arch. Elab. - S. Orlando 4

Algebra Booleana

- **Funzione logica** completamente specificato tramite **Equazione logica**
 - bit in *input* e *output* rappresentati tramite *variabili logiche* (con valori 0 o 1)
 - input *combinati* tramite le operazioni di *somma* (OR), *prodotto* (AND) e *inversione* (NOT) *logica* dell'algebra di Boole
 - OR ($A+B$): risultato uguale ad 1 (true) se almeno un input è 1 (true)
 - AND ($A \cdot B$): risultato uguale ad 1 (true) solo se tutti gli input sono 1 (true)
 - NOT ($\sim A$): risultato uguale all'inverso dell'input (0 \rightarrow 1 oppure 1 \rightarrow 0)
- Tabelle di verità delle operazioni di NOT, AND, OR:

A	X
0	1
1	0

$$X = \sim A$$

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$X = A \cdot B$$

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$X = A + B$$

Proprietà dell'algebra di Boole

PROPRIETÀ

- **Identità:** $A+0=A$ $A \cdot 1=A$
 - **Nullò:** $A+1=1$ $A \cdot 0=0$
 - **Idempotente:** $A+A=A$ $A \cdot A=A$
 - **Inverso:** $A+(\sim A)=1$ $A \cdot (\sim A)=0$
 - **Commutativa:** $A+B=B+A$ $A \cdot B=B \cdot A$
 - **Associativa:** $A+(B+C)=(A+B)+C$ $A \cdot (B \cdot C)=(A \cdot B) \cdot C$
 - **Distributiva:** $A \cdot (B+C)=(A \cdot B)+(A \cdot C)$ $A+(B \cdot C)=(A+B) \cdot (A+C)$
 - **DeMorgan:** $\sim(A+B)=(\sim A) \cdot (\sim B)$ $\sim(A \cdot B)=(\sim A)+(\sim B)$
- Ad esempio, gli output D ed E della precedente *Tabella di verità* possono essere espresse come *Equazioni logiche*, semplificabili applicando le proprietà di sopra

A	B	C	D	E
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

$$\begin{aligned}
 D &= (\sim A \sim B \sim C) + (\sim A B \sim C) + (A B \sim C) = \\
 &= (\sim A \sim B \sim C) + B \sim C (\sim A + A) = \\
 &= (\sim A \sim B \sim C) + (B \sim C)
 \end{aligned}$$

$$E = (\sim A \sim B C) + (A B \sim C)$$

Dalle equazioni logiche ai circuiti combinatori

• Porte logiche


– **AND:**

$$A \cdot B$$





– **OR:**

$$A + B$$

 


– **NOT:**

$$\sim A$$

  

• Esempio di equazione e corrispondente circuito:

– $\sim((AB) + (\sim BC))$

 

Arch. Elab. - S. Orlando 7

Operazioni NAND o NOR

NAND: porta e tabella di verità

A	B	Out
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NOR: porta e tabella di verità

A	B	Out
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

• **NAND** (inverso dell'operazione AND) : $\sim(A \cdot B) = A \text{ NAND } B$

• **NOR** (inverso operazione OR) : $\sim(A + B) = A \text{ NOR } B$

– Si può dimostrare che le operazioni NAND o NOR (e le corrispondenti porte) sono sufficienti per implementare qualsiasi funzione logica

– **NAND**

$$\sim A = \sim A + 0 = \sim(A \cdot 1) = A \text{ NAND } 1$$

$$A + B = \sim \sim(A + B) = \sim(\sim A \cdot \sim B) = \sim(\sim(A \cdot 1) \cdot \sim(B \cdot 1)) = (A \text{ NAND } 1) \text{ NAND } (B \text{ NAND } 1)$$

$$A \cdot B = (A \cdot B) + 0 = \sim \sim((A \cdot B) + 0) = \sim(\sim(A \cdot B) \cdot 1) = ((A \text{ NAND } B) \text{ NAND } 1)$$

– **NOR**

$$\sim A = \sim A \cdot 1 = \sim(A + 0) = A \text{ NOR } 0$$



$$A + B = (A + B) \cdot 1 = \sim \sim((A + B) \cdot 1) = \sim(\sim(A + B) + 0) = ((A \text{ NOR } B) \text{ NOR } 0)$$

$$A \cdot B = \sim \sim(A \cdot B) = \sim(\sim A + \sim B) = \sim(\sim(A + 0) + \sim(B + 0)) = (A \text{ NOR } 0) \text{ NOR } (B \text{ NOR } 0)$$

Arch. Elab. - S. Orlando 8

Porte logiche implementabili tramite transistor


- Tecnologia CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) per realizzare transistor sul silicio
 - I **transistor** sono degli **interruttori velocissimi** che lasciano (o meno) passare la corrente, e sono **comandati da un segnale elettrico**
 - NMOS (N-Type Metal Oxide Semiconductor) transistor
 - PMOS (P-Type Metal Oxide Semiconductor) transistor
- NMOS Transistor
 - Se applichi un **ALTO** voltaggio (V_{dd}), il transistor diventa un “conduttore”
 - Se applichi un **BASSO** voltaggio (GND), il transistor interrompe la conduzione (resistenza infinita)
- PMOS Transistor
 - Se applichi un **ALTO** voltaggio (V_{dd}), il transistor interrompe la conduzione (resistenza infinita)
 - Se applichi un **BASSO** voltaggio (GND), il transistor diventa un “conduttore”

  


Arch. Elab. - S. Orlando 9

Componenti base: Inverter CMOS




Simbolo

 

Circuito

 



- Operazione d'inversione

   



Arch. Elab. - S. Orlando 10

Componenti base: Porte Logiche NOR e NAND

Porta NAND

 
 


Porta NOR

  

Arch. Elab. - S. Orlando 11

Confronto tra Porte

  

- Se i transistor PMOS sono più veloci:
 - È meglio avere transistor PMOS in serie
 - Porte NOR preferite
- Se i transistor NMOS sono più veloci:
 - È meglio avere transistor NMOS in serie
 - Porte NAND preferite

Arch. Elab. - S. Orlando 12

Forme canoniche

- Ogni **funzione logica** può essere rappresentata come **equazione** o come **tabella di verità**
- Ogni equazione logica può essere scritta in **forma canonica** tramite l'uso degli operatori AND, OR e NOT
 - equazione in forma canonica derivabile dalla corrispondente tabella
- Forma canonica **SP (somma di prodotti)**

A	B	C	E
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- Per ogni entry uguale ad 1 dell'output (E)
 - genera un **prodotto** (**mintermine**) degli input (A, B e C), dove gli input uguali a 0 appaiono negati.
- NOTA:** ciascun **prodotto** vale 1 solo per quella data combinazione dei fattori (dei valori delle variabili in input).
- Per ottenere l'equazione in forma SP, **somma** i prodotti così ottenuti:
 $E = (\sim A \sim B C) + (A B \sim C)$

Forme canoniche

- Forma canonica **PS (prodotto di somme)**

A	B	C	E
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- Per ogni entry uguale ad 0 dell'output (E)
 - genera una **somma** (**maxtermine**) degli input (A, B e C), dove gli input uguali a 1 appaiono negati.
- NOTA:** ciascuna **somma** vale 0 solo per quella data combinazione degli addendi (dei valori delle variabili in input).
- Per ottenere l'equazione in forma PS, effettua il **prodotto** delle somme così ottenute:


$$E = (A+B+C) \cdot (A+\sim B+C) \cdot (A+\sim B+\sim C) \cdot (\sim A+B+C)$$

$$(\sim A+B+\sim C) \cdot (\sim A+\sim B+\sim C)$$

Dalle forme canoniche ai circuiti (2-level logic)

- Prendiamo una **equazione logica** espressa come *somma di prodotti* (SP) che realizza una funzione logica di n input e 1 output
 - 1° livello di porte AND per i prodotti
 - una porta AND per ogni prodotto
 - arietà (fan-in) delle porte dipende dal numero di fattori dei prodotti (max arietà = no. variabili in input)
 - fattori dei prodotti (variabili in input) entrano nelle porte **direttamente** o **invertite**
 - 2° livello costituito da una porta OR per la somma
 - arietà della porta dipende dal numero di prodotti
 - i segnali in input attraversano
 - 2 livelli di porte logiche (AND e OR) + eventuali negazioni

 
- Esempio di forma SP: $E = (AB) + (\sim BC)$



Arch. Elab. - S. Orlando 15

Rappresentazione alternativa di un circuito a 2 livelli

- Prendiamo una equazione logica espressa come *somma di prodotti* (SP) che realizza una funzione logica di n input e 1 output
 - una porta AND per ogni prodotto
 - un invertitore per ogni variabile
 - input delle porte AND collegate con le linee corrispondenti alle varie variabili (o alla loro negazione)
 - l'output delle porte AND collegate in input alla porta OR
- Esempio di forma SP: $E = (AB) + (\sim BC)$

 

Arch. Elab. - S. Orlando 16

Minimizzazione circuiti

- Scopo **minimizzazione**

- data una equazione in forma normale (es. SP), si **riduce** il **numero di prodotti**, oppure il **numero di variabili** coinvolte in ogni prodotto
- minimizzando si riduce quindi il costo del circuito combinatorio corrispondente => meno porte, con arietà (fan-in) ridotta

- Esempio di minimizzazione usando le proprietà dell'algebra di Boole

- Funzione F che assume certi valori **indipendentemente dal valore di A**:

$$\begin{aligned} F &= \sim AB + AB = && \text{(distributiva)} \\ &= B (\sim A + A) = && \text{(inverso)} \\ &= B \cdot 1 = B && \text{(nullo)} \end{aligned}$$

- A è un input **DON'T CARE** (che non importa ai fini della definizione dell'equazione)

Esempio di minimizzazione

- Data una tabella di verità, per minimizzare la funzione logica è necessario esplicitare le variabili in input come **DON'T CARE** (che possiamo **non considerare**)
 - dovendo realizzare una funzione in forma SP, ci concentreremo sulle combinazioni di righe della tabella che generano gli 1
 - si tratta di individuare gli insiemi composti, rispettivamente, da $2^1, 2^2, \dots$ o 2^n righe per cercare se esistono 1, 2, ... o n variabili DON'T CARE

A	B	C	D	f		A	B	C	D	f
0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
0	0	0	1	0		0	0	0	1	0
0	0	1	0	1		0	X	1	X	1
0	0	1	1	1		0	1	0	0	0
0	1	0	0	0		0	1	0	1	0
0	1	0	1	0		1	0	0	0	0
0	1	1	0	1		1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	⇒	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0		1	0	1	1	0
1	0	0	1	0		1	1	0	0	0
1	0	1	0	0		1	1	0	1	0
1	0	1	1	0		1	1	1	0	0
1	1	0	0	0		1	1	1	1	0
1	1	0	1	0						
1	1	1	0	0						
1	1	1	1	0						
1	1	1	1	0						

- $f = \sim A \sim B C \sim D + \sim A \sim B C D + \sim A B C \sim D + \sim A B C D$
- $\sim A C$ compare in tutti i prodotti, combinato **con tutti i possibili valori di B e D**
- B e D sono variabili **DON'T CARE**, e si può minimizzare eliminandole:
 $f = \sim A C$
- Infatti:
 $f = \sim A C (\sim B \sim D + \sim B D + B \sim D + B D) = \sim A C (1) = \sim A C$

Tecniche di minimizzazione

- Intuitivamente, per semplificare una tabella di verità di **N** variabili e minimizzare la corrispondente forma normale SP, ovvero per scoprire le variabili **DON'T CARE**, basta individuare:
 - **2¹ (coppie di)** righe con output 1 dove
 - i valori assunti da **N-1** variabili appaiono fissi
 - tutti i possibili valori di **1** variabile (**X**) appaiono combinati con con gli altri **N-1** valori fissi
 - ⇒ la variabile **X** è DON'T CARE
 - **2² (4-ple di)** righe con output 1 dove
 - i valori assunti da **N-2** variabili appaiono fissi
 - tutti i possibili valori di **2** variabili (**X,Y**) appaiono combinati con con gli altri **N-2** valori fissi
 - ⇒ le variabili **X** e **Y** sono DON'T CARE
 - **2³ (8-ple di)** righe con output 1 dove
 - i valori assunti da **N-3** variabili appaiono fissi
 - tutti i possibili valori di **3** variabili (**X,Y,Z**) appaiono combinati con con gli altri **N-3** valori fissi
 - ⇒ le variabili **X, Y** e **Z** sono DON'T CARE
 - **2⁴ (16-ple di)** righe con output 1 dove

Arch. Elab. - S. Orlando 19

Mappe di Karnaugh

- Difficile minimizzare *a mano* guardando la tabella di verità. Esistono comunque algoritmi efficienti, automatizzabili, ma difficili da usare a mano.
- Per minimizzare a mano *funzioni* di poche variabili, si possono rappresentare le tabelle di verità con le *mappe di Karnaugh*
 - ogni quadrato della mappa individua una combinazione di variabili in *input*
 - il valore contenuto nel quadrato corrispondente al corrispondente valore in *output*
 - per convenzione nella mappa si inseriscono solo gli output uguali ad 1
 - da notare la combinazioni delle variabili in input che *etichettano* i due assi delle mappe:
 - codice di Gray: differenza di un singolo bit tra combinazioni consecutive

B \ A	0	1
0		
1		1

2 variabili

C \ AB	00	01	11	10
		1		
0		1		
1		1		

3 variabili

CD \ AB	00	01	11	10
			1	
00			1	
01	1	1		
11			1	
10				

4 variabili

Arch. Elab. - S. Orlando 20

Mappe di Karnaugh

- **Scopo mappe:**

- individuare facilmente insieme di righe (2^1 , 2^2 , 2^3 righe, ecc.) della tabella di verità con variabili (1, 2, 3 variabili, ecc.) DON'T CARE
- gli 1 corrispondenti a queste righe risultano infatti *adiacenti* nella mappa corrispondente
 - nel considerare l'*adiacenza* delle celle nella mappa, si tenga conto che i **bordi orizzontali/verticali** della mappa **è come se si toccassero**
 - le combinazioni di 2^1 , 2^2 , 2^3 righe della tabella di verità originale con 1,2,3 variabili DON'T CARE diventano "*rettangoli*" di valori uguali ad 1 nella mappa di Karnaugh
 - questi **rettangoli** sono composti da **2^p valori uguali ad 1**, e sono anche noti con il termine di ***p-sottocubi***

Arch. Elab. - S. Orlando 21

Esempi di p-sottocubi

1-sottocubo

C	AB			
	00	01	11	10
0		1		
1		1		

$$f = \sim AB$$

1-sottocubo

C	AB			
	00	01	11	10
0				
1	1			1

$$f = C \sim B$$

2-sottocubo

CD	AB			
	00	01	11	10
00	1			1
01				
11				
10	1			1

$$f = \sim B \sim D$$

3-sottocubo

CD	AB			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11				
10	1	1	1	1

$$f = \sim D$$

3-sottocubo

CD	AB			
	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11		1	1	
10		1	1	

$$f = B$$

2-sottocubo


CD	AB			
	00	01	11	10
00				
01		1	1	
11		1	1	
10				

$$f = BD$$

Arch. Elab. - S. Orlando 22


Grafica differente per rappresentare p-sottocubi

1-sottocubo

 


$$f = \sim AB$$

1-sottocubo

 


$$f = C\sim B$$

2-sottocubo

 


$$f = \sim B\sim D$$

3-sottocubo

 


$$f = \sim D$$

3-sottocubo

 

$$f = B$$

2-sottocubo

 


$$f = BD$$


Minimizzazione con mappe di Karnaugh

Intuitivamente

 - per minimizzazione il più possibile, basta scegliere i **più grandi rettangoli** (p-sottocubi) che ricoprono gli 1 della mappa
- **ATTENZIONE:** gli stessi 1 possono essere ricoperti da **più rettangoli** (da più p-sottocubi)



 
$$f = \sim ACD + A\sim B\sim C + \sim BC\sim D$$



$$f = \sim A + C\sim D$$


Ipercubi e Mappe di Karnaugh

 







- Abbiamo definito alcuni gruppi di 2^p celle delle mappe come **p-sottocubi**
- La **mappa di Karnaugh** è in effetti la **rappresentazione tabellare** di un grafo con topologia ad **ipercubo**
 - ogni **nodo** dell'ipercubo a **n dimensioni** è **etichettato** con un **numero binario a n cifre**
 - **ipercubo a n dimensioni** ottenuto mettendo assieme **2 ipercubi di n-1 dimensioni**
 - aggiungendo un bit nella rappresentazione delle etichette
 - i **sottocubi** si riferiscono a specifici sottoinsiemi di nodi connessi

Arch. Elab. - S. Orlando 25

Ipercubi e Mappe di Karnaugh

 

      - Negli ipercubi le etichette dei nodi **connessi** differiscono di 1 solo bit (distanza di Hamming = 1)
- Consideriamo i **2-sottocubi** dell'ipercubo a **3 dimensioni** illustrato a sinistra
 - ogni 2-sottocubo contiene **$2^2=4$ nodi**
 - ogni 2-sottocubo corrisponde ai 4 nodi che stanno su una delle **6 facce** dell'ipercubo
 - **abbiamo al più 6 2-sottocubi**



Arch. Elab. - S. Orlando 26

Funzioni incomplete

- Alcuni output di una funzione, ovvero gli output corrispondenti a particolari configurazioni degli input, possono *non interessare* (output DON'T CARE)
 - es. negli **output** della tabella di verità (o nella mappa di Karnaugh associata) possiamo avere degli **X** (dove **X** sta per DON'T CARE)
- Problema:
 - l'equazione logica e il corrispondente circuito **NON** possono essere incompleti
 - essi devono produrre un risultato in corrispondenza di **TUTTE** le combinazioni dei valori in input
 - TRUCCO**: al posto delle X (valori non specificati) si sceglie 1 o 0 in modo da ottenere la migliore minimizzazione

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11	1	1		
10	1	X	1	1

Considerando $X=1$, solo 2 p-sottocubi:
 $f = \sim A + C \sim D$

CD \ AB	AB			
	00	01	11	10
00	1	1		
01	1	1		
11	1	1		
10	1	X	1	1

Considerando $X=0$, ben 4 p-sottocubi:
 $f = \sim A \sim B + \sim A \sim C + \sim A D + A C \sim D$