

---

# Circuiti combinatori

## ALU

Salvatore Orlando

Arch. Elab. - S. Orlando 1

---

## Circuiti integrati


- I circuiti logici sono realizzati come **IC (circuiti integrati)**
  - realizzati su chip di silicio (piastrina)
  - gates e fili depositati su chip di silicio, inseriti in un package e collegati all'esterno con un certo insieme di pin (piedini)
  - gli IC si distinguono per grado di integrazione
    - da singole porte indipendenti, a circuiti più complessi
- Integrazione
  - SSI (Small Scale Integrated): 1-10 porte
  - MSI (Medium Scale Integrated): 10-100 porte
  - LSI (Large Scale Integrated): 100-100.000 porte
  - VLSI (Very Large Scale Integrated): > 100.000 porte
- Con tecnologia SSI, gli IC contenevano poche porte, direttamente collegati ai pin esterni
- Con tecnologia MSI, gli IC contenevano alcuni componenti base
  - circuiti comunemente incontrati nel progetto di un computer
- Con tecnologia **VLSI**, un IC può oggi contenere una CPU completa (o più)
  - microprocessore

Arch. Elab. - S. Orlando 2
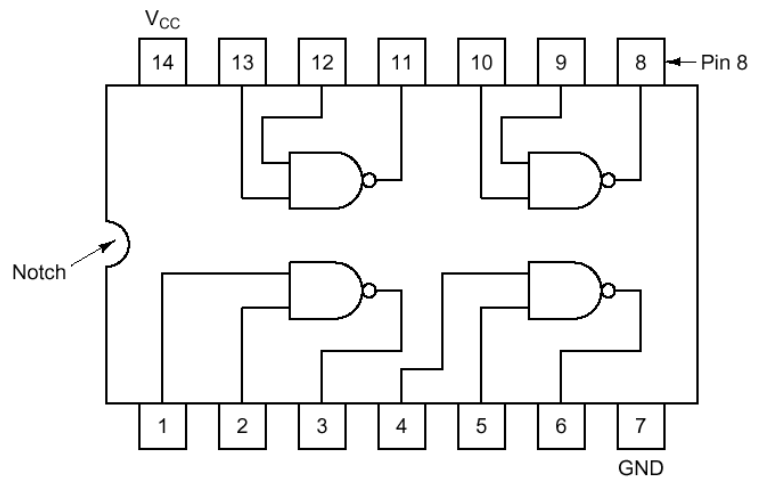
## Esempio di chip SSI

- **Texas Instruments 7400**
  - DIP (Dual Inline Package)
  - Tensione e terra condivisi da tutte le porte
  - Tacca per individuare l'orientamento del chip

- **SSI**
  - Rapporto **pin/gate** (piedini/porte) grande
  - Con l'aumento del grado di integrazione
    - rapporto **pin/gate** diminuisce (molti gate rispetto ai pin)
    - **chip più specializzati**
      - es. chip che implementano particolari **circuiti combinatori**



Arch. Elab. - S. Orlando 3


## Circuiti combinatori

- Nella costruzione di un processore, o di un componente elettronico specializzato
  - necessario usare *componenti* realizzati con **circuiti combinatori**
    - l'output ottenuto solo combinando i valori in input con poter logiche
    - il circuito non ha memoria
- **Circuiti combinatori** usati quindi come *blocchi base* per costruire circuiti più complessi
  - spesso realizzati direttamente come componenti MSI
- Tratteremo:
  - Multiplexer e Demultiplexer
  - Decoder
  - ALU
- Per implementare circuiti combinatori useremo
  - PLA
  - ROM

Arch. Elab. - S. Orlando 4
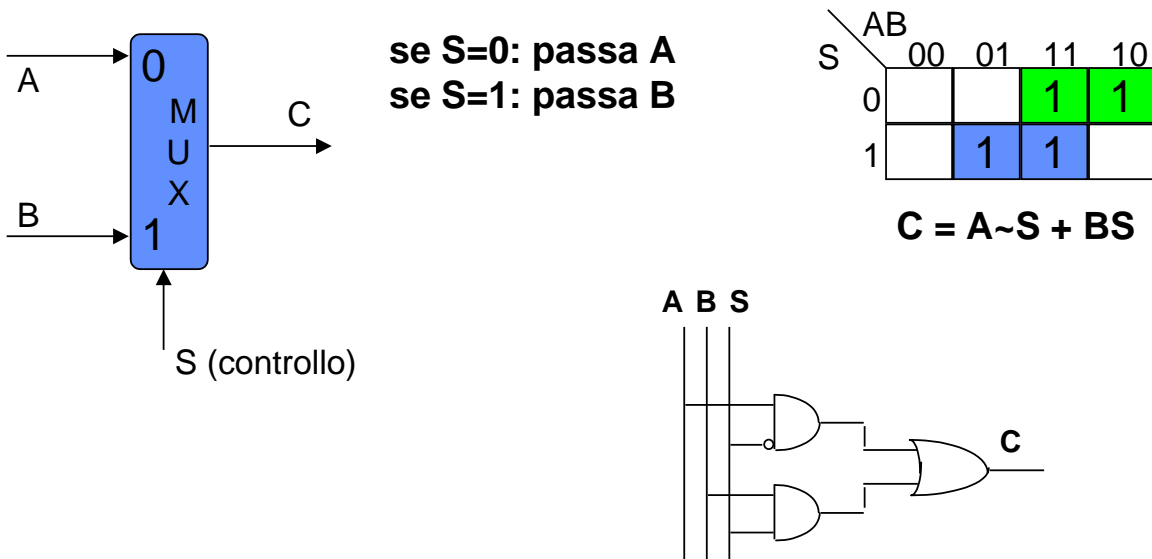
## Multiplexer (1)


- $n$  input ed  $1$  output
- $\log_2 n$  segnali di controllo (da considerare ulteriori input del circuito)
- Il multiplexor, sulla base dei segnali di controllo, seleziona quale tra gli  $n$  input verrà presentato come output del circuito
- Caso semplice: Multiplexer 2:1, con un solo bit di controllo



Arch. Elab. - S. Orlando 5

 
## Multiplexer (2)

- Multiplexer 8:1
- $8=2^3$  input e 3 segnali di controllo
- $8=2^3$  porte AND e 1 porta OR
- In ogni porta AND entra una combinazione diversa dei segnali di controllo A, B, C
  - $8=2^3$  combinazioni possibili
- in dipendenza dei valori assunti da A, B e C, tutte le porte AND (eccetto una) avranno sicuramente output uguale a 0
- solo una delle porte produrrà eventualmente un valore 1
  - es.  $A \sim BC = 1 \Rightarrow$  passa  $D_5$



Arch. Elab. - S. Orlando 6

# Multiplexer

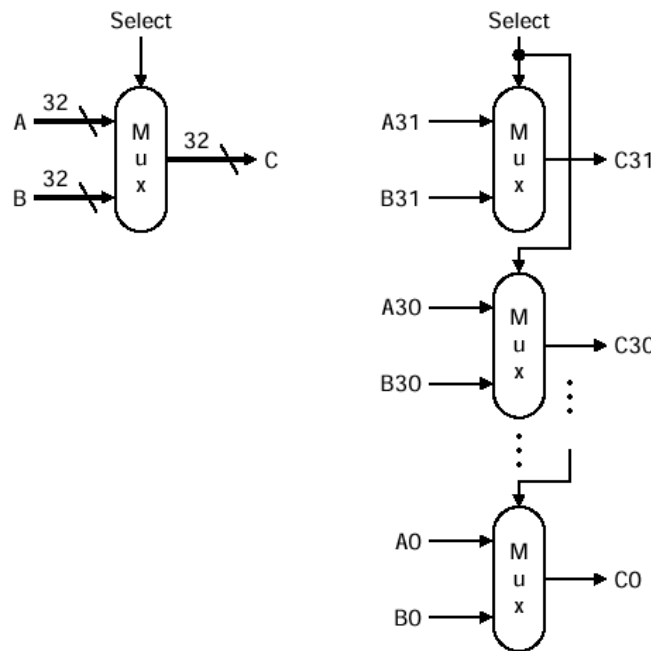


- **Multiplexer 2:1 a 32-bit** (con *fili larghi* di 32 bit)
  - costruito usando 32 **1-bit Multiplexer 2:1** con un segnale di controllo distribuito ai vari Multiplexer

Arch. Elab. - S. Orlando 7
 
## Multiplexer e funzioni logiche arbitrarie

- **Multiplexer n:1**
  - possono essere usati per definire una qualsiasi funzione logica in  **$\log_2 n$**  variabili
    - funzione definita da una **tabella di verità** con **n** righe
    - le  **$\log_2 n$**  variabili in input della funzione logica *diventano* i segnali di controllo del multiplexer
  - ogni riga della tabella di verità
    - corrisponde ad uno degli **n** input del **multiplexer**, collegati ad un generatore di tensione (o alla terra)
      - se l'output, associato alla riga della tabella di verità, è 1 (o 0)
  - grande spreco di porte
    - circuito *fully encoded*
    - porte AND con arietà maggiore del necessario (+1)



Componente MSI che realizza un multiplexer 8:1


Collegamento per ottenere la funzione:

$$F = ABC + ABC + ABC + ABC$$

Arch. Elab. - S. Orlando 8
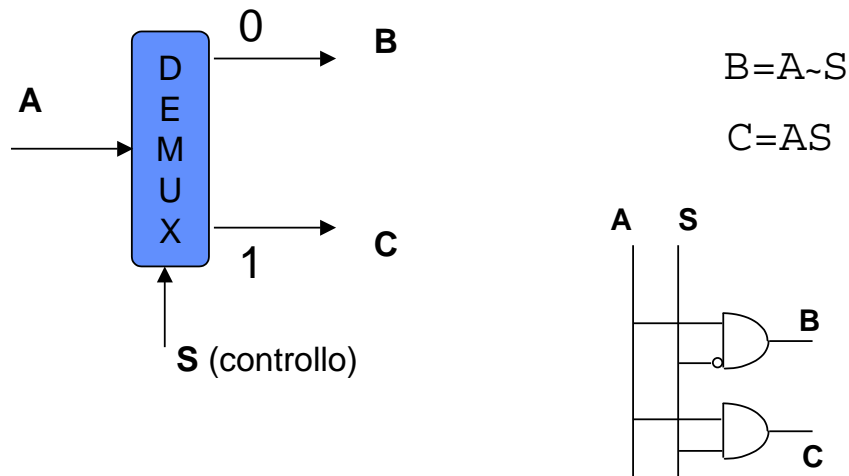
# Demultiplexer


- Da **1** singola linea in **input**, a **n** linee in **output**
  - $\log_2 n$  segnali di controllo (S)
  - se la linea in input è uguale a 0
    - tutti gli output dovranno essere uguali a 0, indipendentemente da S
  - se la linea in input è uguale a 1
    - un solo output dovrà essere uguale a 1, tutti gli altri saranno 0
    - l'output da affermare dipende da S



Arch. Elab. - S. Orlando 9
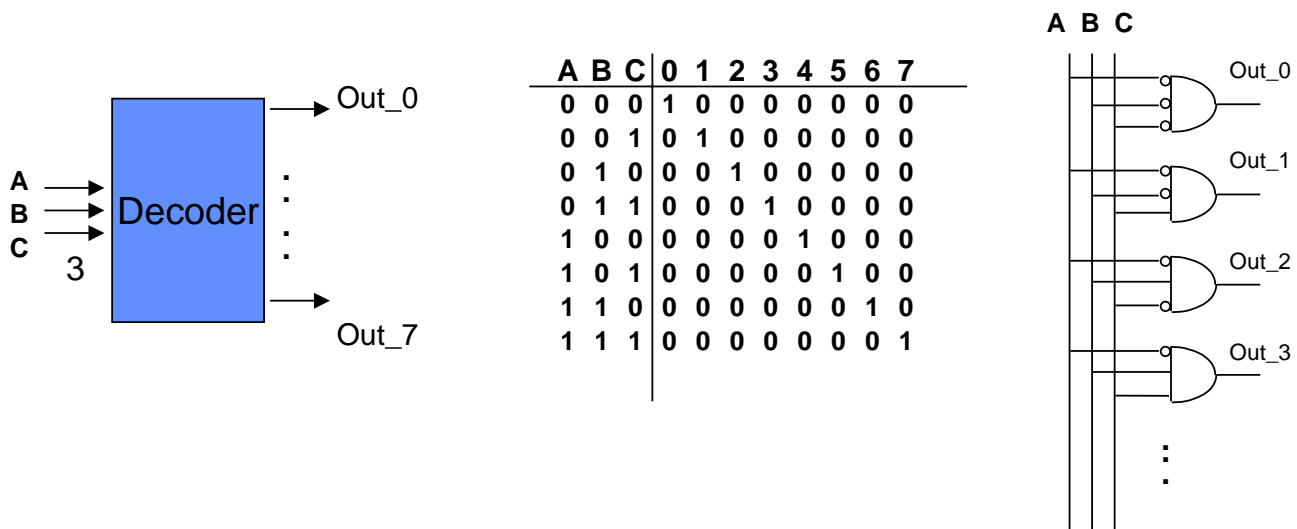
# Decoder


- Componente con **n** inputs e  **$2^n$**  output
  - gli **n** input sono interpretati come un numero unsigned
  - se questo numero rappresenta il numero **i**, allora
    - solo il bit in output di indice **i** ( $i=0,1,...,2^n-1$ ) verrà posto ad 1
    - tutti gli altri verranno posti a 0



Arch. Elab. - S. Orlando 10
 
# PLA


- **Programming Logic Array (PLA)**
- Componente per costruire funzioni logiche arbitrarie
  - permette di costruire funzioni in forma SP
    - porte AND al primo livello, e porte OR al secondo livello
  - **$n$  input** e  **$o$  output**
    - **$m$  porte AND**
    - **$o$  porte OR**
  - **$m$**  fissa un limite al numero di **mintermini** esprimibili
  - **$o$**  fissa un limite al numero di funzioni differenti in forma canonica SP



Arch. Elab. - S. Orlando 11


# PLA

 - **Esempio:**
  - **$n=12$**
  - **$o=6$**
  - **$m=50$**
- In ogni porta AND entrano  **$2n=24$**  input
  - normali e invertiti
- In ogni porta OR entrano  **$m=50$**  input
- **Fusibili** da bruciare per decidere
  - quali sono gli input di ogni porta AND
  - quali sono gli input delle varie porte OR



Arch. Elab. - S. Orlando 12

# PLA

 

Esempio di funzione:

$$O = \sim A \sim B C + A B C$$

Arch. Elab. - S. Orlando 13

# ROM

- Memorie usabili anche per implementare, in maniera non minima, funzioni logiche arbitrarie

- ROM (Read Only Memory)

- PROM (Programmable ROM)
  - scrivibili solo una volta
- EPROM (Erasable PROM)
  - cancellabile con luce ultravioletta

- In pratica


- data una **Tabella di Verità**, le ROM sono usate per memorizzare direttamente le diverse funzioni logiche (corrispondenti a colonne distinte nella Tabella)

- Indirizzo a  $n$  bit

- individua una specifica combinazione delle  $n$  variabili logiche in input
- individua una cella di **Width** bit della ROM

- Ogni funzione:

 
- Singola colonna della ROM
- Funzioni **fully encoded**
- **PLA** più efficiente



Arch. Elab. - S. Orlando 14
 
# Addizionatori

- Potremmo costruire un unico circuito combinatorio che implementa un addizzatore a  $n$  bit
  - dati  $2*n$  input:  $A_0 \dots A_{n-1}$   $B_0 \dots B_{n-1}$
  - $n+1$  diverse funzioni di output  $C_0 \dots C_{n-1}$  Rip
  - solo due livelli di logica, ma con porte AND e OR con *molti input*
    - fan-in* molto elevato (**non ammissibile**)
- Soluzione di compromesso, basata su serie di **1-bit adder** collegati in sequenza
  - il segnale deve attraversare più livelli di logica
  - porte con *fan-in* limitato (ammissibile)
  - circuito che usa lo stesso metodo usato dall'algoritmo *carta e penna* a cui siamo abituati



Arch. Elab. - S. Orlando 15

## Addizzatore a singolo bit

- La tabella di verità dell'**addizzatore a singolo bit**

A	B	Rip	Sum	Rip_out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sum

AB	00	01	11	10
Rip				
0		1		1
1	1		1	

$$\text{Sum} = \sim A \sim B \text{ Rip} + \sim A B \sim \text{Rip} + A B \text{ Rip} + A \sim B \sim \text{Rip}$$

Rip\_out

AB	00	01	11	10
Rip				
0			1	
1		1	1	1

$$\text{Rip\_out} = \text{Rip} B + A B + \text{Rip} A$$


Arch. Elab. - S. Orlando 16



# Addizionatore a singolo bit

- La funzione Sum non può essere semplificata
  - ben 4 porte AND
- La costruzione di un 1-bit adder diventa più semplice impiegando porte XOR
  - funzione logica che vale 0 (F) se entrambi i bit in ingresso sono uguali, ovvero entrambi 0 (F) o entrambi 1 (T)
  - esempio di **or esclusivo (XOR)** nel linguaggio comune
    - o è bel tempo oppure prendo l'ombrello


A	B	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

Porta XOR
 
## 1-bit adder usando porte XOR

- Funzione SUM
  - consideriamo che SUM tra una coppia di bit può essere ottenuta con **A xor B**
  - $\text{Sum} = A \text{ xor } B \text{ xor Rip}$
  - $\text{Rip\_out} = A B + (A \text{ xor } B) \text{ Rip}$



# ALU & istruzioni aritmetiche/logiche


- **ALU (Arithmetic Logic Unit)**
  - **circuito combinatorio** usato per implementare le **operazioni** necessarie per l'esecuzione di diverse istruzioni macchina
- Studieremo l'ALU del processore MIPS
- Istruzioni a 3 operandi
  - operandi posti nei registri del processore (32 registri a 32 b = 4 B = 1 W)
- **Istruzioni assembler** di tipo **aritmetico/logico**  
 $\text{cod}_{\text{op}} \text{ Reg1, Reg2, Reg3}$ 
  - Semantica istruzioni  
 $\text{Reg1} \leftarrow \text{Reg2} \text{ op Reg3}$
- **Istruzioni macchina** (e relativi formati)  
istr. assembler *codificate* opportunamente su una Word di 32 b
- esempi di istruzioni aritmetico/logiche e di confronto
  - and \$2, \$3, \$4      # \$2 = \$3 & \$4
  - or \$2, \$3, \$4      # \$2 = \$3 | \$4
  - add \$2, \$3, \$4      # \$2 = \$3 + \$4
  - sub \$2, \$3, \$4      # \$2 = \$3 - \$4
  - slt \$2, \$3, \$4      # if (\$3 < \$4) \$2=1 else \$2=0

Arch. Elab. - S. Orlando 19
 
## 1-bit ALU

- 1-bit ALU usata per eseguire le istruzioni macchina seguenti:

- and \$2, \$3, \$4
- or \$2, \$3, \$4
- add \$2, \$3, \$4
- **Operation** è un **segnale di controllo** a 2 bit
  - determina il tipo di operazione che l'ALU deve eseguire
- l'ALU è la tipica componente che fa parte del *Datapath* (**Parte operativa**) del processore
- La **Parte Controllo** comanda l'esecuzione delle varie istruzioni
  - settando opportunamente i segnali di controllo dell'ALU (e delle altre componenti della **Parte operativa**)




Arch. Elab. - S. Orlando 20
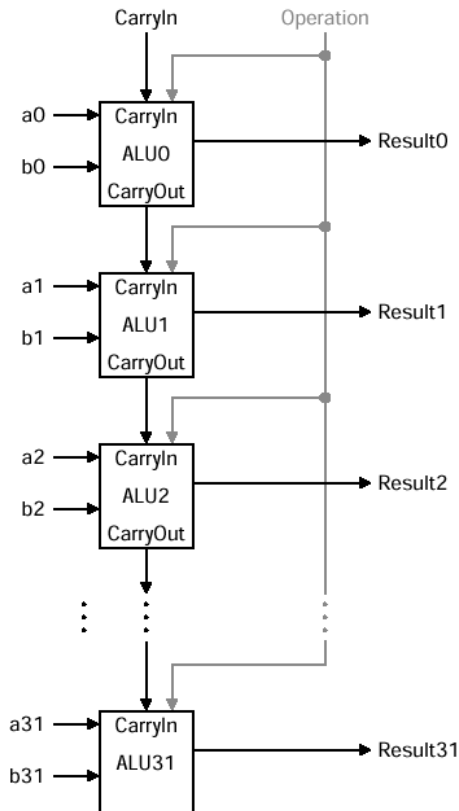
# 32-bit ALU

- **32-bit ALU**


- catena di 1-bit ALU con **propagazione del Carry**
- segnali di controllo per determinare l'operazione che l'ALU deve eseguire
  - **Operation** :propagato a tutte le 1-bit ALU



Arch. Elab. - S. Orlando 21
 
## Inversione e sottrazione

- L'1-bit ALU precedente può essere *resa più complessa* per poter eseguire:
  - **sub \$2, \$3, \$4**
- Operazione di sottrazione:
  - $\$2 = \$3 - \$4$  trasformata in:  
 $\$2 = \$3 + (-\$4)$
  - $(-\$4)$  significa che bisogna prima determinare il complemento a 2 del *numero signed* contenuto in  $\$4$
  - il complemento a 2 si ottiene
    - effettuando il **l'inversione** (complemento a 1 bit-a-bit)
    - **sommando 1**
  - l'ALU deve quindi possedere i circuiti predisposti per
    - **invertire** il secondo operando ( $b$ ) e sommare 1
    - **sommare 1** (che si ottiene ponendo semplicemente a 1 il *carry-in* dell'ALU)




Binvert	Operation	Istruzione
0	00	<b>and</b>
0	01	<b>or</b>
0	10	<b>sum</b>
1	10	<b>sub</b>

Arch. Elab. - S. Orlando 22
 
## Istruzioni di confronto


- **slt \$2, \$3, \$4 (set less than)**
  - **\$2=1** se è vero che  $\$3 < \$4$
  - **\$2=0** altrimenti
- Se  $\$3 < \$4$  allora  **$\$3 - \$4 < 0$**
- Quindi, per effettuare il confronto, possiamo semplicemente:
  - **sottrarre** e controllare il **bit di segno**
  - se **non c'è overflow** durante la sottrazione
    - il valore del **bit di segno** del risultato della sottrazione può essere semplicemente assegnato al **bit meno significativo** dei 32 bit in output
    - tutti gli altri bit in output devono essere posti a **0**
- Tutte le **1-bit ALU** devono quindi avere un **ingresso in più**
  - l'input **Less**, che verrà posto a 0 o a 1 sulla base del risultato dell'istruzione **slt**



Arch. Elab. - S. Orlando 23
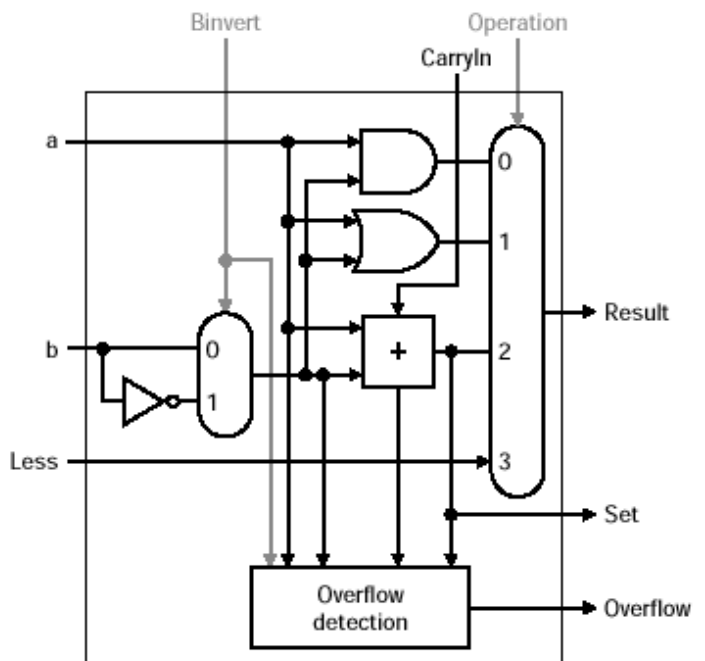
## Istruzioni di confronto

- L'ultima 1-bit ALU è più complessa poiché
  - deve controllare l'**overflow**
  - deve fornire, come ulteriore output, il bit di segno del risultato delle sottrazione (**Set**)
    - questo per permettere l'implementazione di **slt**
    - **Set** deve essere ridiretto verso la 1-bit ALU che fornirà in output il bit meno significativo del risultato
- Il blocco che controlla l'overflow lo fa sulla base
  - del tipo di operazione (**sum** o **sub**), identificata tramite **Binvert**
  - i segni degli operandi
  - il segno del risultato




Arch. Elab. - S. Orlando 24

# Alu complessiva

- Output **Set** dell'**ultima** 1-bit ALU viene ridiretto sull'input **Less** della **prima** 1-bit ALU
- Tutti i bit **Less** delle varie 1-bit ALU (eccetto la prima) vengono posti a **0**
- Segnali di controllo:
  - **Binvert** e **Carryin** vengono entrambi **asserted** (**affermati**) per sottrarre (**sub** e **slt**)
  - I bit di **Operation** sono posti a **11** per far passare in output l'ultimo bit in ingresso ai Multiplexer 4:1

Binvert	Carryin	Operation	Istruzione
0	0	00	and
0	0	01	or
0	0	10	sum
1	1	10	sub
1	1	11	slt

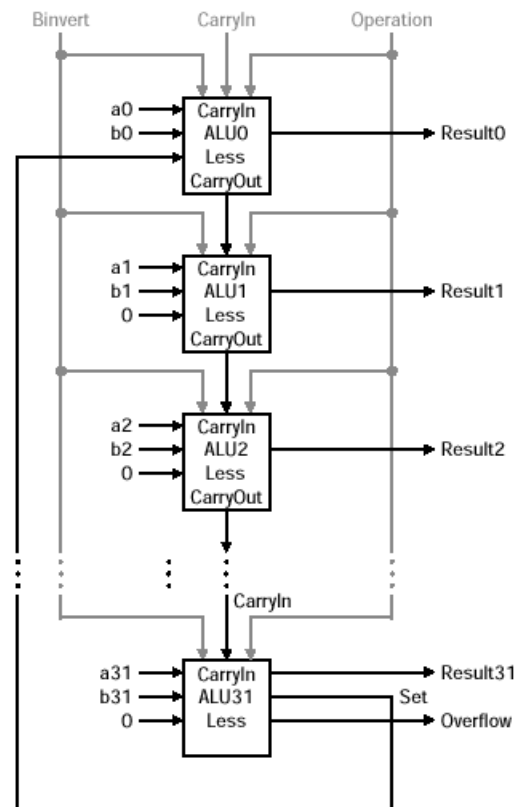

Arch. Elab. - S. Orlando 25

## slt e overflow

- Il circuito proposto per implementare l'**ultima 1-bit ALU** della catena
  - potrebbe **NON FUNZIONARE** per il **slt** nel caso di overflow
  - non è ottimale per quanto riguarda l'overflow
- Caso di malfunzionamento relativo a **slt**
  - **slt** \$2, \$3, \$4
  - se  $\$3 > 0$  e  $\$4 < 0$ 
    - potremmo concludere direttamente che è vero che  $\$3 > \$4 \Rightarrow \$2 = 0$
    - se invece **sottraiamo** per implementare **slt**, finiamo per sommare due numeri positivi ( $\$3 + (-\$4)$ )
      - potremmo avere **overflow**, ottenendo così un bit di segno (**Set**) non valido (uguale a 1, invece che uguale a 0)
  - un ragionamento analogo potrebbe essere fatto nel caso in cui  $\$3 < 0$  e  $\$4 > 0$

Arch. Elab. - S. Orlando 26

## Circuito per slt

- Set deve essere determinato in modo da evitare il malfunzionamento precedente, relativo a un overflow non voluto
- Siano
  - $a = a_{31} \dots a_0$  e  $b = b_{31} \dots b_0$  i due numeri da confrontare
  - $res = res_{31} \dots res_0$  il risultato degli 1-bit adder
  - $c = c_{31} \dots c_0$  il risultato della ALU, che nel caso di **slt** potrà solo essere
    - 0.....01 oppure 0.....00
- Se  $a \geq 0$  e  $b < 0$ , allora  $a > b$ , e possiamo porre direttamente **Set = 0**
- Se  $a < 0$  e  $b \geq 0$ , allora  $a < b$ , e possiamo porre direttamente **Set = 1**
  - nei 2 casi di sopra, anche se comunque all'ALU viene comandato di eseguire una sottrazione, l'eventuale *overflow* dovrà essere *ignorato*
- Se  $a > 0$  e  $b > 0$ , oppure se  $a < 0$  e  $b < 0$ , allora
  - possiamo considerare il risultato della sottrazione, e possiamo porre **Set =  $res_{31}$**
  - in questi casi non si può verificare OVERFLOW, per cui  $res_{31}$  conterrà correttamente il bit di segno corretto

Arch. Elab. - S. Orlando 27

## Circuito corretto per slt


$a_{31}$	$b_{31}$	$res_{31}$	Set
0	0	0	0
0	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1
0	1	X	0
1	0	X	1

←  $a \geq 0$  e  $b < 0$

←  $a < 0$  e  $b \geq 0$

	$a_{31}$	$b_{31}$		
	00	01	11	10
$res_{31}$				
0				1
1	1		1	1

 
$$\text{Set} = a_{31} \sim b_{31} + \sim b_{31} res_{31} + a_{31} res_{31}$$



Arch. Elab. - S. Orlando 28

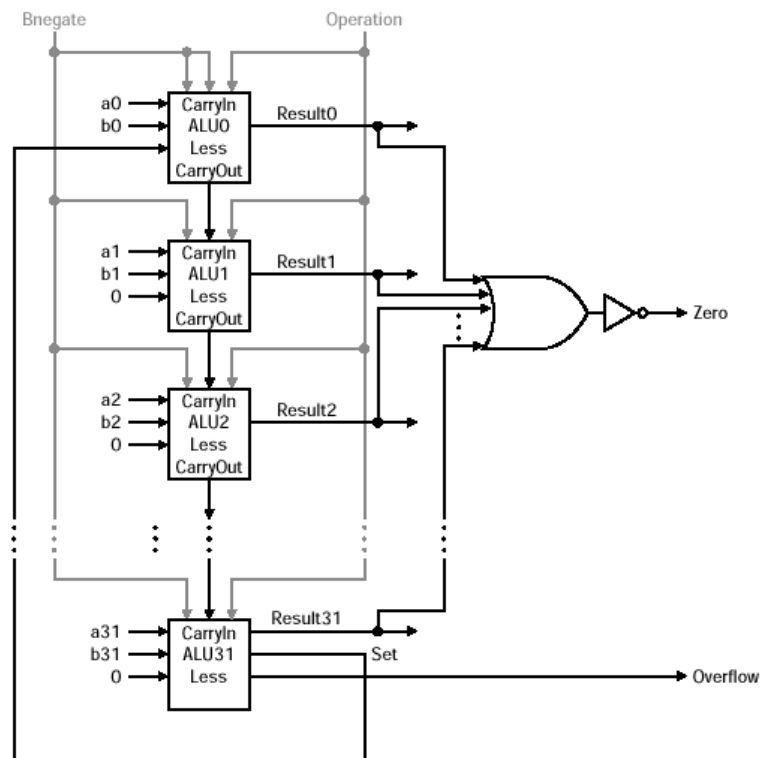
## Alu finale

- Abbiamo risparmiato un bit di controllo
  - Bnegate** al posto di: (**Binvert**, **Carryin**)
  - Nell'ALU precedente, infatti, (**Binvert**, **Carryin**) venivano sempre *asserted* o *deasserted* assieme
- Abbiamo ulteriormente specializzato l'ALU per l'esecuzione delle istruzioni di *branch condizionato*
  - beq** e **bne**
  - devo controllare se
    - $a == b$  oppure se  $a \neq b$
  - posso comandare alla ALU di sottrarre, e controllare se
    - $a - b = 0$  oppure se  $a - b \neq 0$
  - Zero=1**  $\Leftrightarrow a - b == 0$  ( $a == b$ )



Arch. Elab. - S. Orlando 29

## Componente combinatoria: ALU

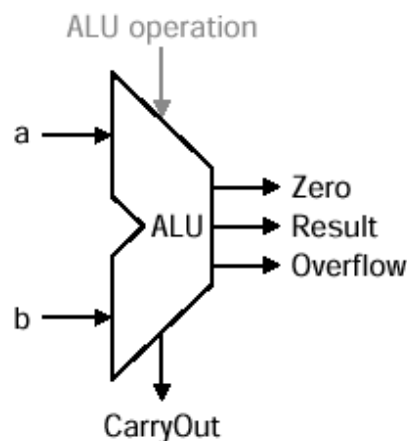

- Simbolo usato per rappresentare la componente ALU nel progetto della CPU

Arch. Elab. - S. Orlando 30